

Date of Lab 2/18/2015Date of Submission 2/25/2015

Laboratory Report

Title

表題

テスト、導電性紙の抵抗

Homeroom 110	Section 7	Name 氏名	井上 香奈
-----------------	--------------	------------	-------

Lab Partners 廣瀬 瑞海
共同実験者 _____

Summary

テストの使い方を学んだ。その学んだことをいかで9V電池や人体など様々な抵抗の抵抗値を計測した。また、魚場071-70Eを使い、間接的に後続回路に他の回路を下ろした。直流電圧と交流電圧の違いも学んだ。そして理論式を使って導電性紙の抵抗値を求める実験で計測した計測値と比較し、エラーを出した。全体の実験を通じて、多くの実験の確認ができた。

- Meet a deadline • Write logically • Write clearly • Write with your own words
- 締切り守って • 論理的に • わかりやすく • 自分のことばで

Teacher Comments

図がわかりやすく良い。計算も正しい。ストラクチャも面白い。

1 Due 提出期限	2 Summary 要旨	3 Intro. 序	4 Method. 方法	5 Results 結果	6 Table/Fig. 表/図	7 Discussion 考察	8 Clearness わかりやすさ	9 General 全般
+					+	++	++	++++

* Write your report in Japanese or in English * Use this form as a cover sheet.

* Submit your reports by the seventh day after your lab.

3.序


(1)目的

テスターの使い方をマスターする。また、そのテスターを使って導電性紙の電気抵抗を測定する。


(2)理論

- ◆ 電流:荷電の移動のこと。正電荷の流れる向きを電流の向きという。水流に例えるとわかりやすい。 単位...アンペア[A]
- ◆ 電圧:電気の位置エネルギーのこと。また2点間の電位の差のことも表している。単位...ボルト[V]
- ◆ 直流:導線と同じ向きに電流が流れていること。(DC)
- ◆ 交流:周期的に流れる電流で、度々向きが変わる。東日本と西日本のように地域で周波数が違う。(AC)
- ◆ 抵抗:電気の流れにくさのこと。電球やヒーターなど。単位...オーム[Ω]
- ◆ オームの法則:電流は+から-に流れ、常に一定である。抵抗の両端には電圧がかかっている。抵抗 R に電圧 V を加えたとき流れる電流 I は以下の式で求められる。

直列接続

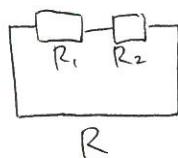


並列接続

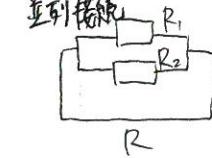


$$I = V/R$$

図1 並列

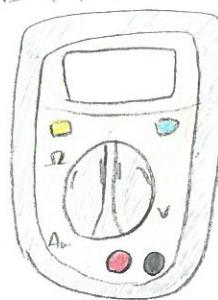


9V電池

図2

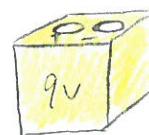

鱈口クリップ

図3

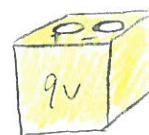

ミニランプ

図4



導電性紙




4.実験

(1)使用器具&試薬

- テスター
- 9V電池
- 鰐口クリップ
- ミニランプ 図5 抵抗A,B
- 抵抗 A,B
- 導電性紙
- はさみ
- 定規



図8 定規

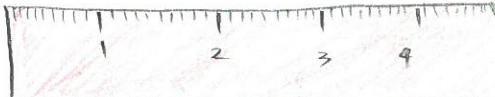

- トランス
- 74.70
- 赤と黒のリード線


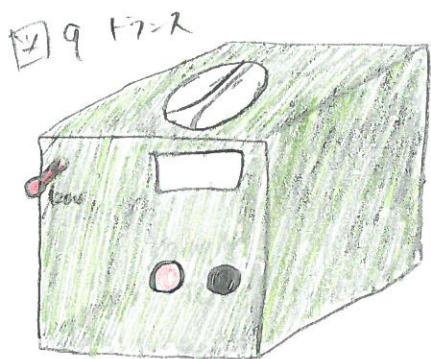


図10 赤と黒のリード線
74.70

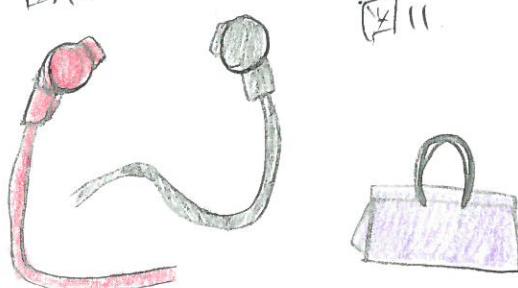


(2) 実験方法

- ロータリースイッチが OFF であることを確認する。
 - 黒のリード線は COM, 赤のリード線は VΩMA に繋げる。
1. 導電テストを行う。(ミニランプを用いる or テスターの音が鳴るか確認する。)
 2. 直流電圧測定をする。(V=20 に設定し 9V 電池の電圧を測る。)
 3. 抵抗測定をする。(ロータリースイッチを Ω にして様々な抵抗の抵抗値を計測する。)
 4. 直流電流測定をする。(9V 電池に抵抗を鱗口クリップで繋ぎ、ロータリースイッチを直流電流として電流を測定する。)
 5. 交流電圧測定をする。(トランスを用いて、ロータリースイッチを交流電圧 V~ にして測る。)
 6. 導電紙を指定された大きさに切り、クリップで挟んで抵抗を測定する。

5. 実験結果&考察

1. 9V 電池にミニランプの導線をつけたら眩く光った。また赤と黒のリード線を繋ぎ、ロータリースイッチを 6 時の方向まで回すとビーという音が鳴

った。

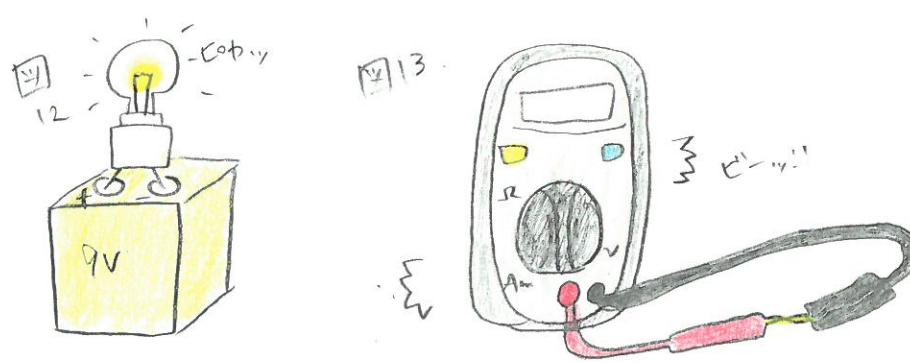


考察: 9V 電池からは電流が出ているため、ミニランプの導線にそれが伝わり光ったのだろう。また、リード線を繋いだときに音が鳴ることによってテスターが壊れてないことを証明できるだろう。

2. 9V 電池とテスターを繋いだ。


$V = 20$ のとき、9V 電池の電圧は 9.39V だった。

これらを繋いでいる赤と黒のリード線を逆につけてみる。

この場合、9V 電池の電圧は -9.39V だった。

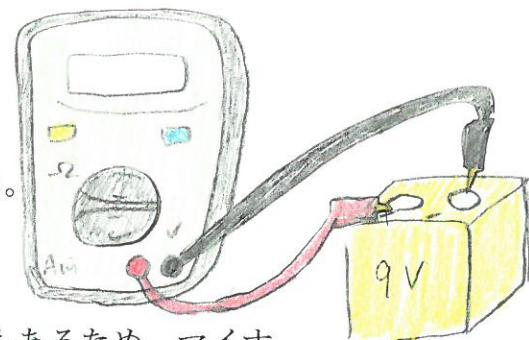

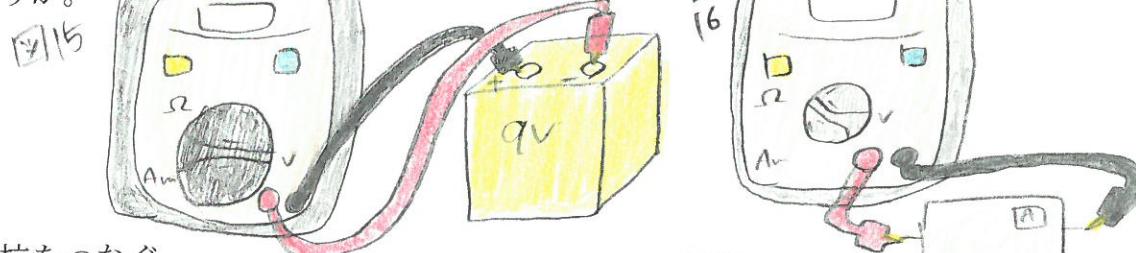考察: プラスママイナスの符号が電池にも赤黒リード線にもあるため、マイナスという数字が入れ替えたときに出でてきたのだろう。しかし、9.39V という値は全く変わらない。つまり、符号を逆にしても電圧には支障はないということだろうか。




3. テスターと抵抗をつなぐ。

抵抗値


抵抗 A... $220\Omega (\Omega = 2000)$

抵抗 B... $10.07k\Omega (\Omega = 20)$

人体... $1.01M\Omega$ (赤のリード線:右、黒のリード線:左)

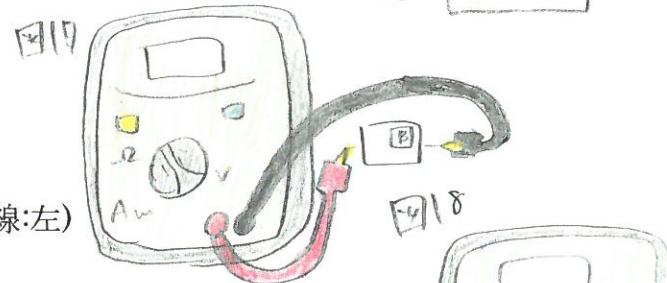


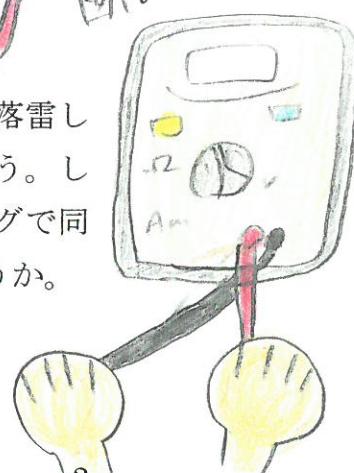考察: 人体の抵抗値が驚くほどに低かった。つまり、もし自分の上に落雷した場合、簡単に大量の電流が身体を駆け抜けて感電してしまうだろう。しかしこの個人差があることで各人によって同じ環境、同じタイミングで同じ量の電気を身体に受けても、そのショックは人それぞれなのだろうか。



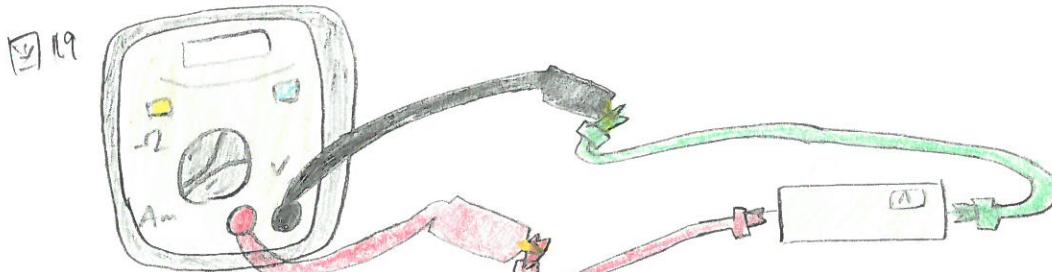4. テスター(ロータリースイッチ;直流電流 200mA)と抵抗をつなぐ。
抵抗 A


考察: 頭号口ワットの抵抗モードで接続して、結果の値には何も支障がないと。しかし、赤黒のリード線を逆にした場合、値が2倍になるのがうなづかしい。



5. トランスとテスター(ロータリースイッチ;交流電圧 $V=200$)を繋ぐ。

- I. プラグに左赤、右黒のリード線を差し込む。
- II. トランス 120V にスイッチを入れる。(ランプが赤に点灯するのを待つ。)
- III. $V=500$ にロータリースイッチを合わせる。
- IV. トランスを反時計周りにゆっくりと回す。
- V. テスターの数値があがることを確認する。
- VI. 時計周りに戻す。
- VII. 数値が下がり、0になるのを確認する。
- VIII. トランスのスイッチを切る。
- IX. ランプが消えるのを待つ。
- X. 赤黒のリード線を抜く。

このときのテスターの最高値... 118V

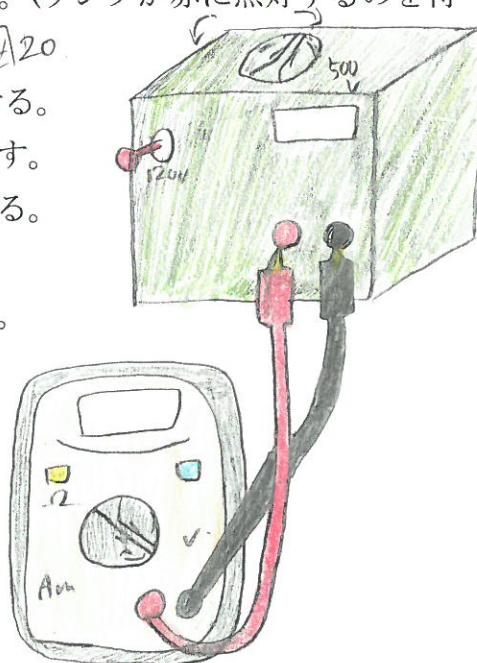

考察: 直流電圧と交流電圧では同じものを測っているのに値が全然違う。しかし、値がいくら違うとはいえ、結局は同じひとつのものを計測していることには変わりがない。なぜ直流電圧を交流電圧に変えたり、またはその逆が起こりうるのか疑問だ。

図21.

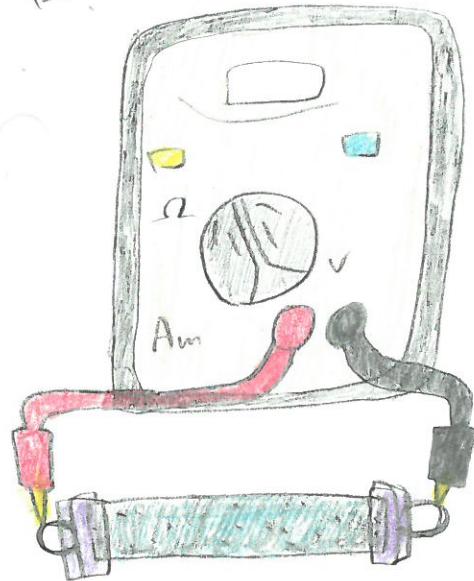


図22.


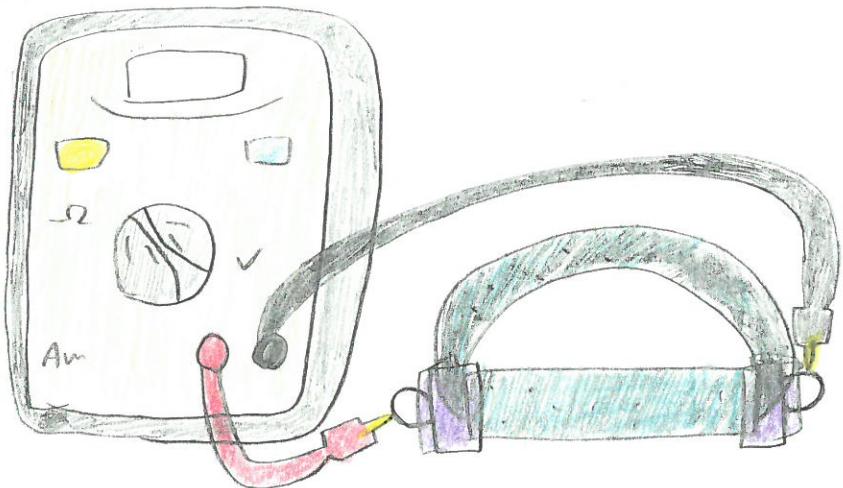


表1 6. 様々な形の導電紙の抵抗値

#	大きさ	導電紙の形	予想値(kΩ)	計測値(kΩ)	エラー(%)
1	30.0cm×4.0cm 4.0cm		Standard (34.5)	34.5	-
2	15.0cm×4.0cm 4.0cm		17.25 $34.5 \div 2 = 17.25$	19.5	13.0 $\frac{ 17.25 - 19.25 }{17.25} \times 100$
3	30.0cm×2.0cm 2.0cm		69 $34.5 \times 2 = 69$	68.0	1.4 $\frac{ 69 - 68.0 }{69} \times 100$
4	15.0cm×2.0cm 2.0cm		34.5 $34.5 \div 2 \times 2 = 34.5$	30.6	11.3 $\frac{ 34.5 - 30.6 }{34.5} \times 100$
5	Combination 2.0cm		51.75 $19.25 + 34.5 = 51.75$	56.5	9.18 $\frac{ 51.75 - 56.5 }{51.75} \times 100$
6	30.0cm×2.0cm + 30.0cm×2.0cm 2.0cm		34.5 $\frac{1}{69} = \frac{1}{69} + \frac{1}{69}$	32.2	6.67 $\frac{ 34.5 - 32.2 }{34.5} \times 100$
7	30.0cm×2.0cm + 15.0cm×2.0cm 2.0cm		23 $\frac{3}{69} = \frac{1}{69} + \frac{1}{34.5}$	19.5	15 $\frac{ 23 - 19.5 }{23} \times 100$
8	30.0cm×4.0cm + 15.0cm×4.0cm 4.0cm		11.5 $\frac{3}{34.5} = \frac{1}{34.5} + \frac{1}{17.25}$	10.5	8.70 $\frac{ 11.5 - 10.5 }{11.5} \times 100$

理論式を使って求める。

正しい

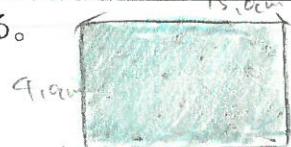

$$\boxed{\textcircled{1} R = \rho \frac{L}{s} \quad \textcircled{2} R = R_1 + R_2 \quad \textcircled{3} \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

#1~4 は直列接続

#6~8 は並列接続

結果...長さが $1/2$ 倍 → 抵抗値 $1/2$ 倍

断面積が $1/2$ 倍 → 抵抗値 2 倍

エラーの求め方

$$\boxed{\frac{|予想値 - 計測値|}{予想値} \times 100(\%)}$$

考察: 理論式で求めた理論値に近い値が出たが、まだエラーがあった。このような原因としては、導電紙を指定の大きさに切る際に直線に切れていたり、正確に定規で長さを測れていなかったりしたためであろう。より正確な実験データを得るために、エラーの確率を下げることが何よりも先決である。

7. 結論

この実験を通して私たちはテスターの使い方をしっかりと身につけた。理論式を使って実際の計測値と比べることで、どれほどの抵抗が導電紙にあるのか、そして式の正確さ確認することが出来た。導電紙の長さが短くなればなるほど抵抗はなくなり、断面積が狭くなればなるほど抵抗は大きくなる。つまり、短くて太い導電紙が最も抵抗が少ない。これはどんなものにでも共通して言えることだろう。また、オームの法則を使い、電流、電圧、抵抗の3つの関係を実際に実験してその法則の証明をすることができた。

8. 感想

この実験で初めてテスターというものを使ったが、オームの法則を確認し、抵抗について理解を深めることにすごく適している道具だと思う。短くて

太い導電紙は抵抗が少ないと結論付けたが、これは日常生活において沢山のものに通じていると思われる。抵抗ではないが、例えばストローを用いるとする。ジュースを飲むとき、細くて長いストローは口に少しづつしかそれを届けてくれない。しかし、ここで短くて太いストローを使うことでぐびぐびとジュースを飲むことができる。このように短く太いものは抵抗が少ないので例え同じ力の量を及ぼしていたとしても簡単に電流なりジュースなりを届けることができるのだ。このように身の周りに関係しているものを勉強していくことで、今まで不思議にしか思っていなかつたことが鮮明になり、もっと知りたいという意欲が湧いてくる。どんなものが物理的に説明できるのかを勉強してみたいと思う。

面白い！

q. 参考文献

Toshi

-kanow Asai Iwao けやく

-コトバンク